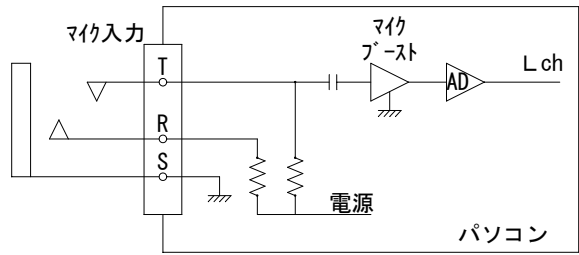


パソコンの音声入力回路

マイク入力



パソコンのマイク入力にはモノラルであるにもかかわらず、ステレオコネクタを使用しています。しかも、プラグインパワー電源をLchとRchの両方に送っています。これは、使用できるマイクが2種類あるからです。



- 注1 ステレオ対応のパソコンも、あるかも知れません。
- 注2 マイクの音量レベルは、1mVくらいです。従って、マイクブーストを行っています。

ライン入力

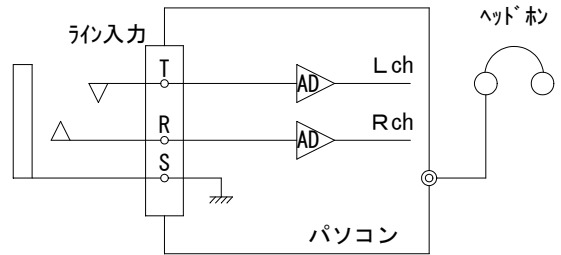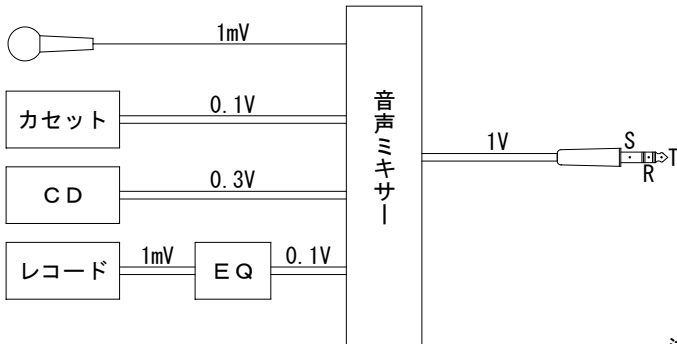パソコンで扱う音楽はステレオが基本ですので、ライン入力にはステレオコネクタを使っています。よって、マイクをステレオで録音したい場合は、ステレオミキサーを使ってライン入力に接続します。



- 注 ステレオ信号の音量レベルは、左記の通りです。パソコン内では増幅していませんので、十分足りる音量を入力する必要があります。

USB入力

ライン入力がない場合は、USBに変換して入力します。

